

TP 02: Capteur de niveau

1/Principe de base

Le schéma ci-dessous représente l'idée de base de principe de détection de niveau.

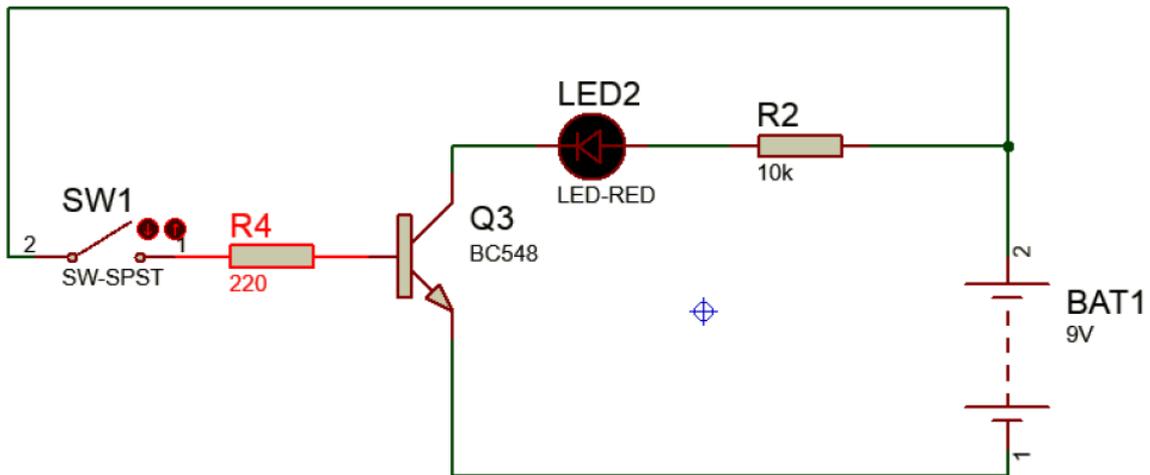



Figure 1: schéma de principe de base

Activer Windows

a/ lorsque l'interrupteur SW1 est fermé que passe-t-il ?

b/ expliquer .

2/Schéma globale

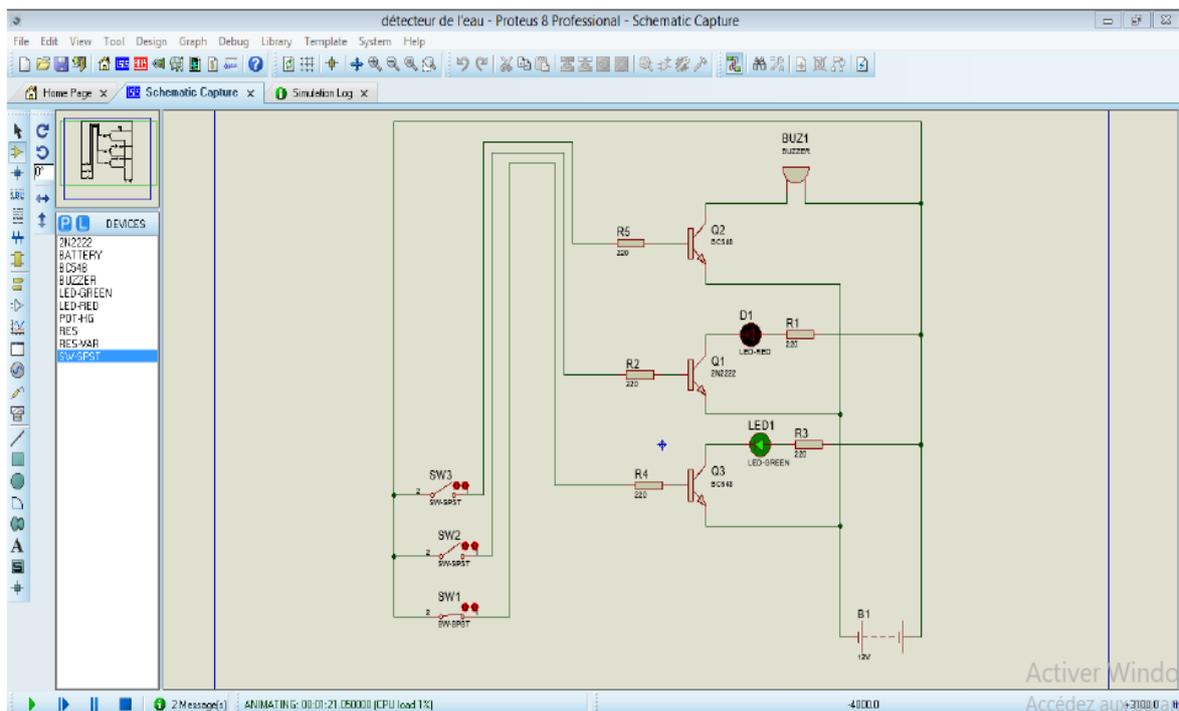

Activer Windows
Accédez au

1. Expliquer le rôle de **Buzzer**.
2. Préciser le rôle des interrepteurs.
3. Donner le principe de fonctionnement global du montage